

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

INSTITUTO DE INFORMÁTICA

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CIRCUITOS DIGITAIS (2014/1)

Prof. Dr. Marcelo de Oliveira Johann

Graduandos:

Paulo Renato Lanzarin (228818)

Ricardo Gabriel Herdt (160622)

## **Relatório do laboratório 07:**

### **Projeto de multiplexador e decodificador**

Porto Alegre, 01 de Maio de 2014

# 1 Descrição

O projeto deste laboratório consistiu na elaboração de um decodificador de 4 para 16 e um multiplexador de 8 para 16, ambos desenvolvidos na ferramenta *Max+plus II*. O decodificador, de entradas  $a[3..0]$ , realiza a decodificação através de 16 portas OR que selecionam as combinações binárias das entradas (0000, 0001, ..., 1111) em saídas  $b[15..0]$ . O multiplexador, por sua vez, foi desenvolvido em partes: primeiramente, foi projetado um MUX 2:1 com um sinal de seleção, entradas  $d[1..0]$  e saída  $a0$  utilizando duas portas AND e uma OR selecionando as entradas. Tal MUX foi definido como um bloco e utilizado para compor o multiplexador 16:8, que nada mais é que oito MUX2:1 dispostos com um mesmo sinal de seleção  $s0$ .

## 2 Circuitos

Os diagramas esquemáticos dos circuitos projetados neste laboratório estão como seguem nas subseções.

### 2.1 Decodificador de 4 para 16

Como dito na descrição do experimento, o decodificador é como o exposto no diagrama esquemático a seguir:

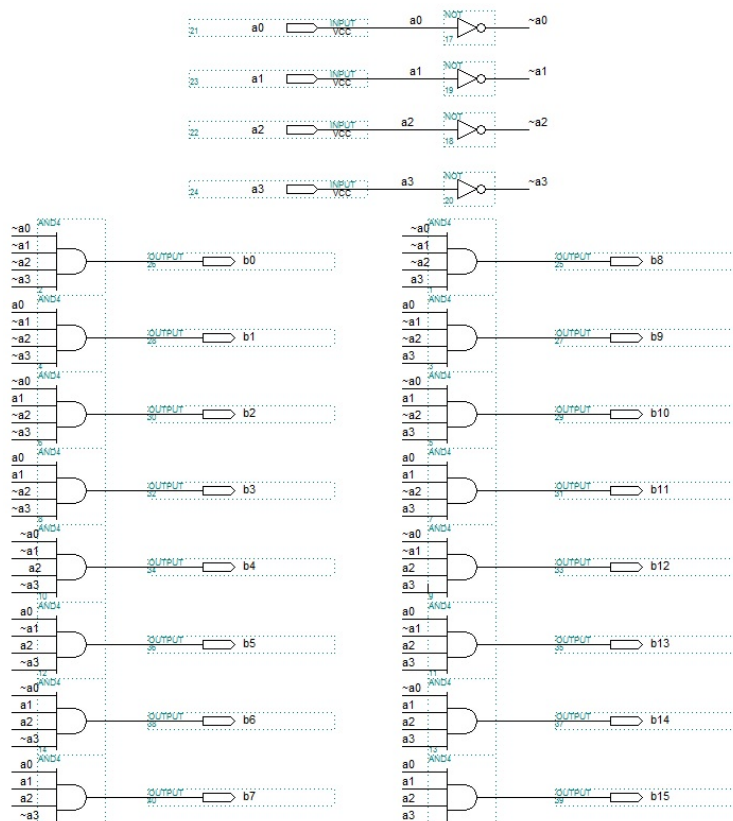


Figura 1: Diagrama esquemático do DEC4:16 retirado do *Max+plus II*

## 2.2 Multiplexador de 8 para 16

O MUX2:1 utilizado na composição do MUX8:16 é tal qual está no seguinte diagrama:

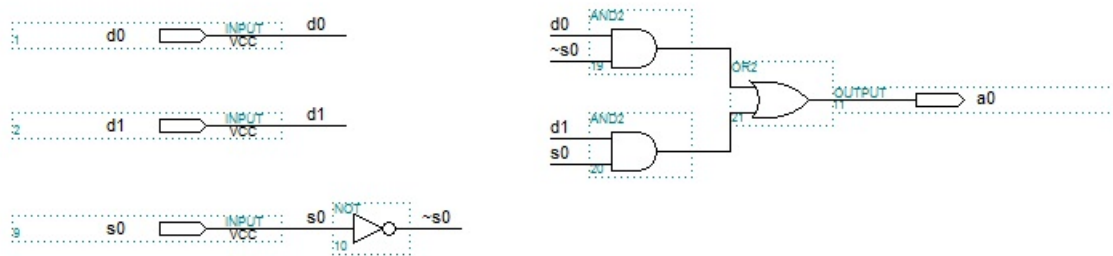


Figura 2: Diagrama esquemático do MUX2:1 retirado do *Max+plus II*

O MUX16:8, o qual recebe 2 entradas de 8 bits e gera uma saída de 8 bits através de 8 multiplexadores de 2:1 com um bit de seleção s0 é tal como segue no diagrama:

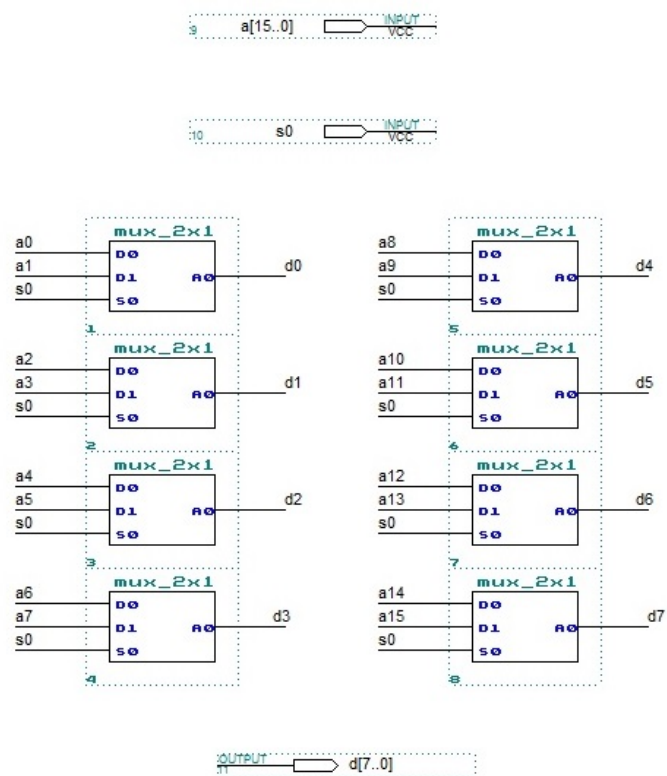


Figura 3: Diagrama esquemático do MUX16:8 retirado do *Max+plus II*

